

CD-CURS 5

$$1. \frac{I_c}{I_E} = \alpha \cdot \frac{I_c}{I_E} + \frac{I_{c0}}{I_E}$$

$$\alpha = \frac{I_c}{I_E} < 1$$

$$2. \frac{I_c}{I_E} = \frac{I_c}{I_E} + \frac{I_B}{I_E} \quad | \cdot \frac{I_E}{I_c}$$

$$\frac{I_c}{I_E} = 1 + \frac{I_B}{I_c} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta} < 1$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$3. \frac{I_c}{I_B} \cdot \beta = \frac{I_c}{I_c}$$

$$\beta = \frac{I_c}{I_B} \gg 1$$


$$\alpha = 0,9 \div 0,99$$

$$\beta = 10 \div 200$$

$$\text{ex: } \alpha = 0,99$$

$$\beta = \frac{0,99}{1 - 0,99} \approx 100$$

Regimul de funcționare a tranzistorului

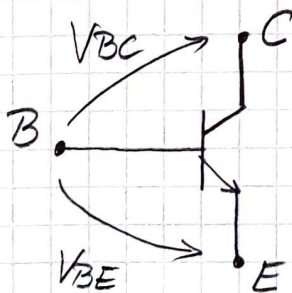

① I_{BE}
inv.

I_{BC}
inv.

$I_c = I_{c0}$ (regim blocat)

② directă

inv.

regim activ

a) (BC) $I_c = \alpha \cdot I_E + I_{c0}$

\Rightarrow tranzistorul funcționează ca repetor

b) (EC) $I_c = \beta \cdot I_B$

\Rightarrow amplificator

③ j_{BE}
inv.

j_{BC}
directă

regimul invers

$$\dot{I}_{Ei} = \alpha_i \cdot \dot{I}_{Ci} + \dot{I}_{EO}$$

↳ curentul rezidual de emitor

$$\alpha_i = 0,01 \div 0,5$$

atenuator

④ directă

directă

regimul saturat

$$\dot{I}_c = i_{ct} = \dot{I}_{cs} \text{ (max)}$$

↳ curentul de saturație


$$V_{BE} = V_{BEs} \approx i_{ct} = 0,75 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_{CEs} = i_{ct} = 0,1 \div 0,2 \text{ V}$$

comutator

saturat $\begin{cases} \dot{I}_c \text{ max} \\ V_o = V_{CE} = \text{min} \end{cases}$

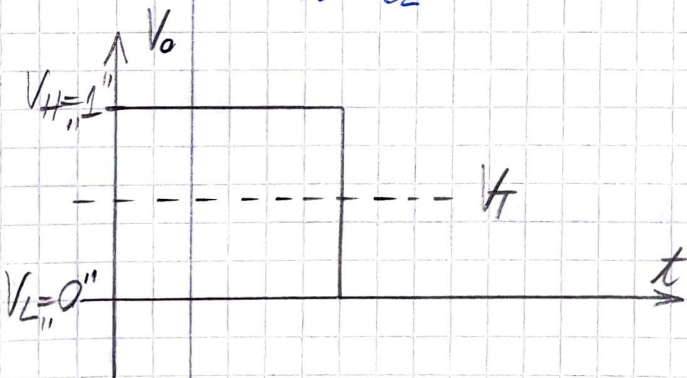blocat $\begin{cases} \dot{I}_c = \text{min} (\dot{I}_{co}) \\ V_o = V_{cc} = \text{max} \end{cases}$



Analiza regimului blocat

$$V_{BE} \leq 0 \text{ V}$$


(BC)
(EC)

$$\dot{I}_E = 0 \text{ V}$$

$$\dot{I}_B = -\dot{I}_{co}$$


Analiza regimului saturat

Tranzistorul este în regim activ

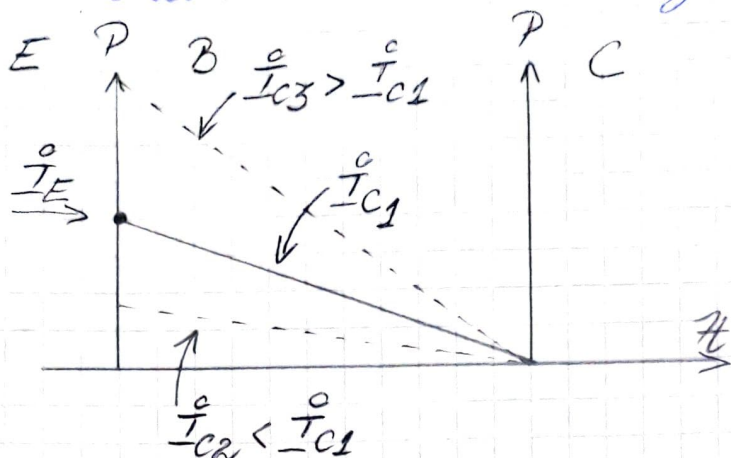


(β_{FE} pol. direct)
(β_{BC} pol. invers)

Tranzistorul este în regim invers

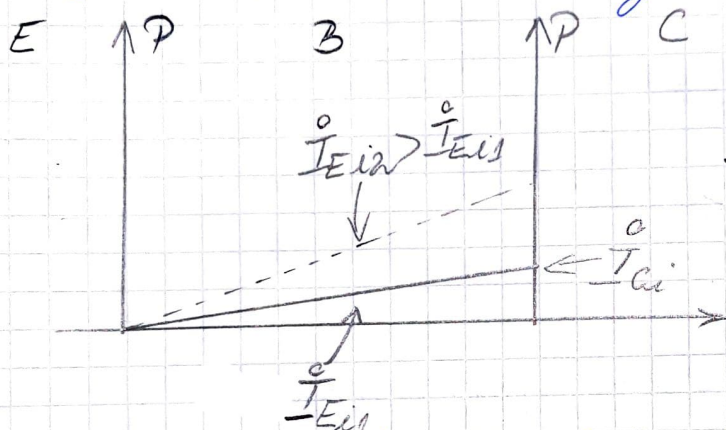

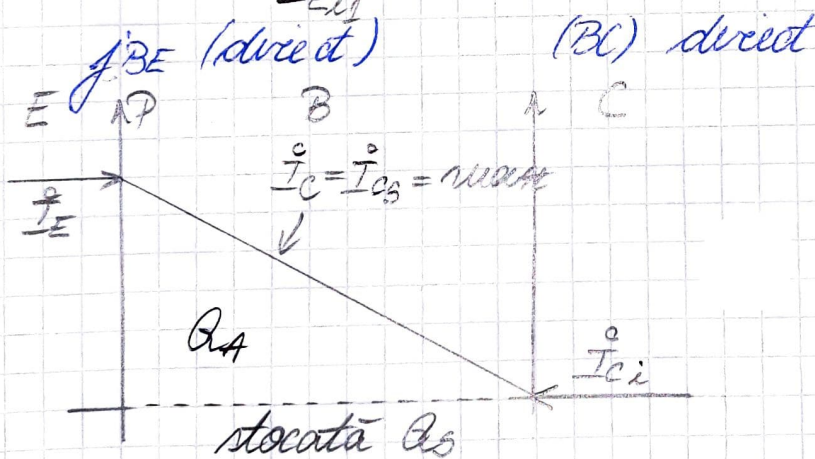(β_{FE} pol. invers)
(β_{BC} pol. direct)



Saturată

$$I_C = I_{CS} \text{ (max } I_C)$$


$$V_{CE} = \text{nt. } (V_{CES} \approx 0,1 - 0,2 \text{ V})$$

$$V_{BE} = \text{nt. } (V_{BES} \approx 0,75 \text{ V})$$

nt.

$$\boxed{I_B \cdot \beta \geq I_{CS}}$$

$$\boxed{V_{BES} \geq V_{CES}}$$

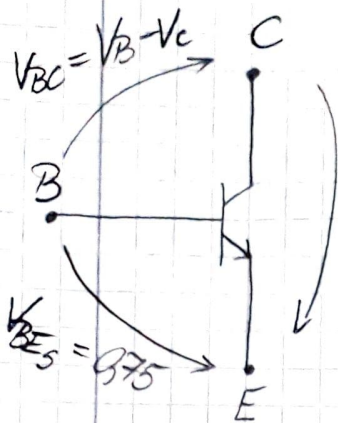

$$V_{BC} = V_B - V_C = V_{BE} - V_{CE} = 0.75 - 0.1 = 0.65V$$

V_{BE}
(blocare)
 $\approx 0V$

V_{BE}
(activ)
0.5V

V_{BE}
(prag)
0.65V


V_{BE}
(saturat)
0.75V

V_{CE}
(blocare)
 $\approx V_{CC}$

V_{CE}
(activ)
?

V_{CE}
(saturat)
0.1V-0.2V

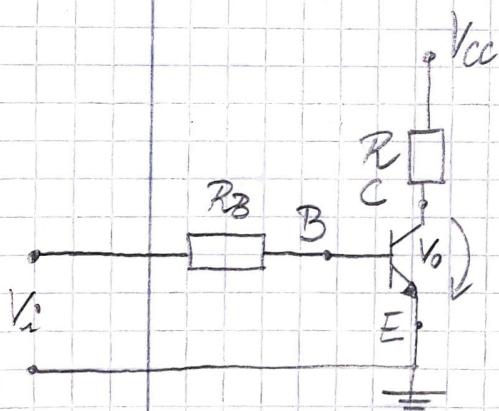Parametrii dinamici ai tranzistorului bipolar



$$V_o = V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$


t_i - interval de timp de la mom. initial 0 pînă la I_{CS} devin $0.1 I_{CS}$

t_r - I_o scade de la $0.1 I_{CS}$ la $0.9 I_{CS}$

t_1 - momentul de blocare a tranzistorului

t_s - $I_{CS} = \text{st.}$

t_1 - la $0.9 I_{CS}$

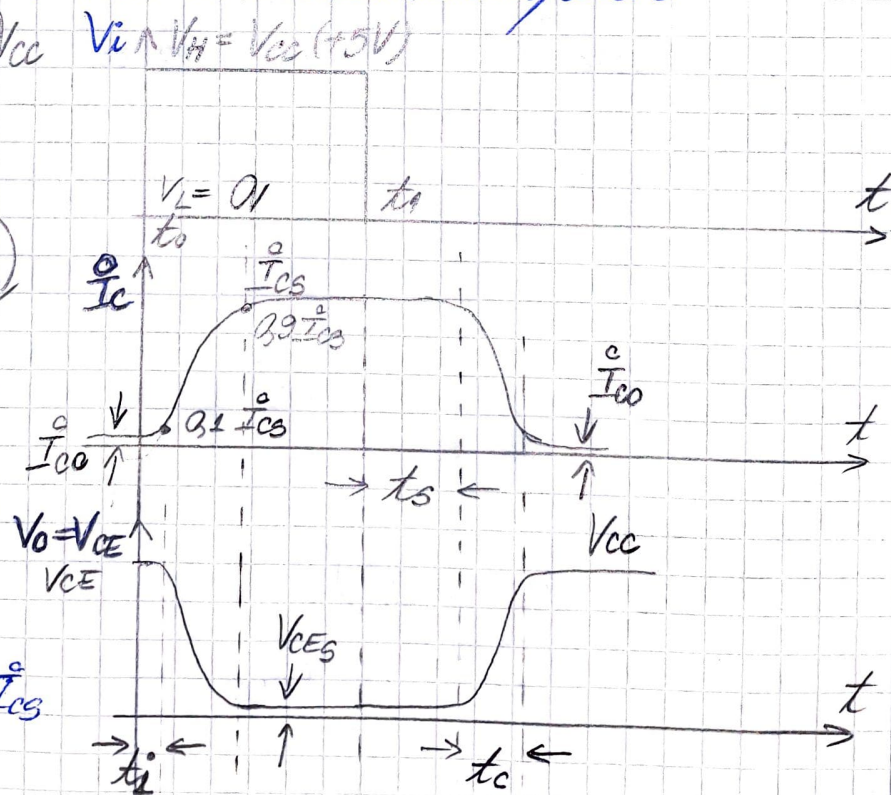


t_c - I_{CS} scade de la 0.9 la $0.1 I_{CS}$

$t_{\text{deblocare}} = t_i + t_r$

$t_{\text{blocare}} = t_s + t_c$




t_i - c. m. mic
 t_o - c. m. mare

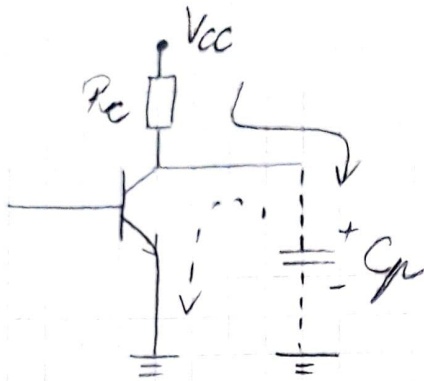


1. $t_i \rightarrow 0$




$V_{BE} \approx V_{BE} (0,65V)$

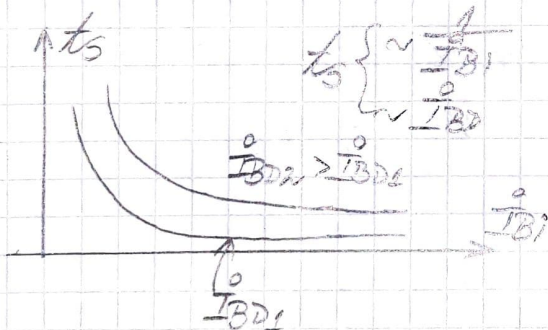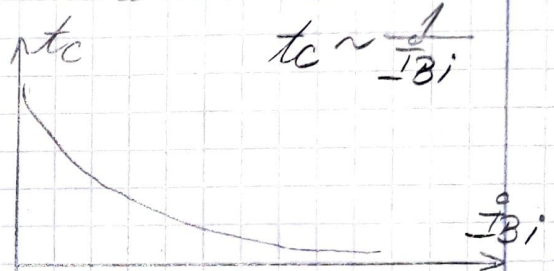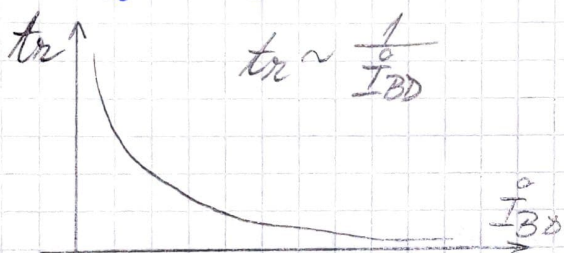2. $t_r \rightarrow I_{BD}$ (deblocare t_r) - curent direct de baza




Forma ideală a i_B

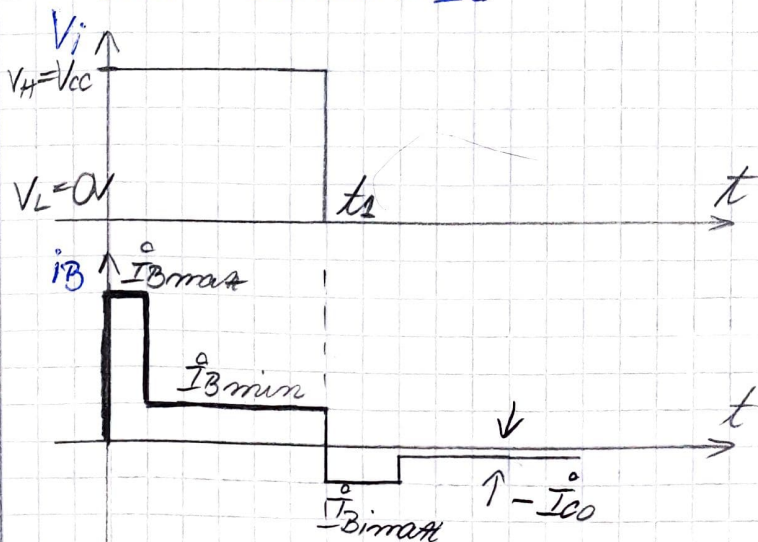

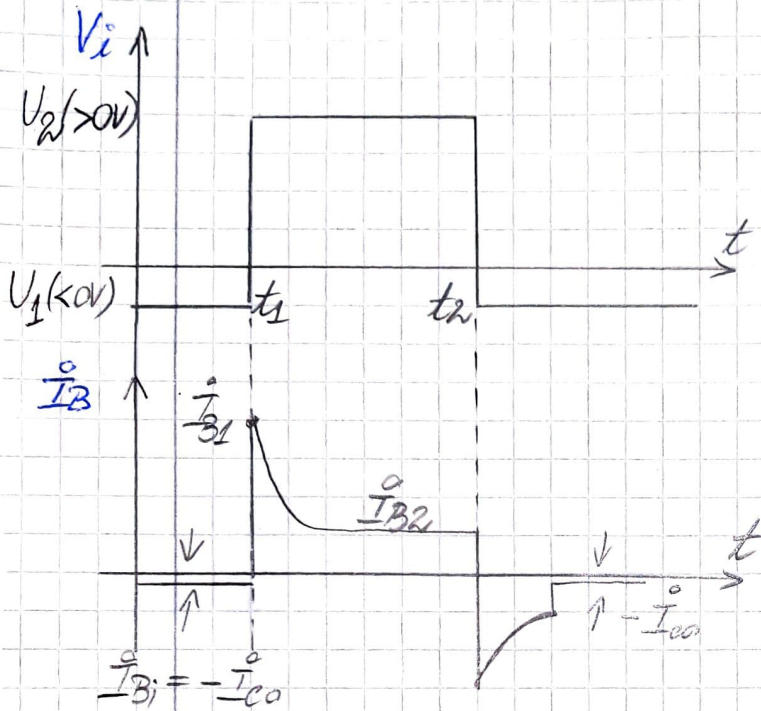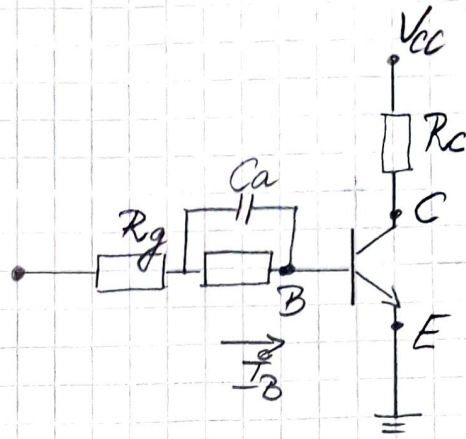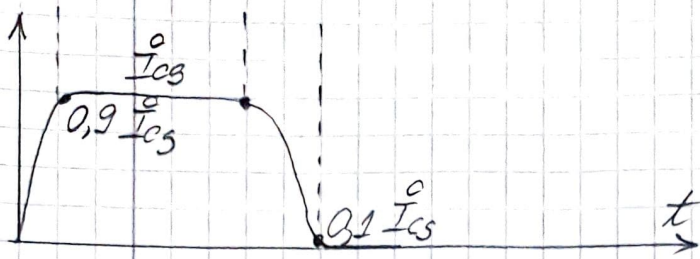

Metode de micșorare a timpului de sturare

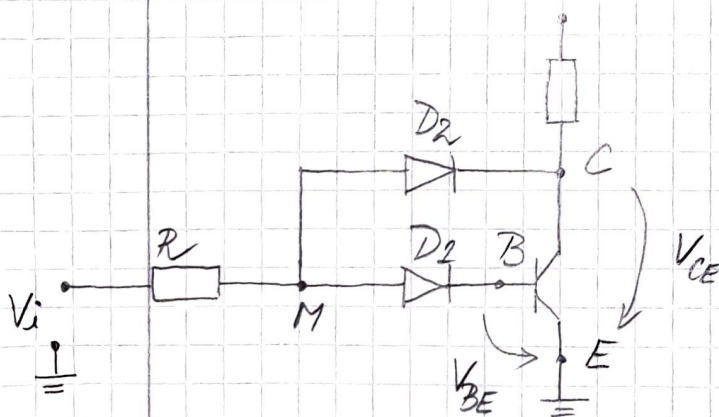→ Utilizarea a două diode cu reacție pozitivă



$$\begin{aligned} V_M &= V_{D1} + V_{BE} \\ V_M &= V_{D2} + V_{CE} \end{aligned} \Rightarrow V_{D1} + V_{BE} = V_{D2} + V_{CE}$$

$$V_{BE} - V_{CE} = V_{D2} - V_{D1}$$

Deci $V_{CE} > V_{BE}$

$$V_{BEsat} \geq V_{CEsat}$$

$D_1 - Si \quad V_{D1} = 0,75V$


$D_2 - Ge \quad V_{D2} = 0,35V$

$$V_M = V_{BEs} + V_{D1} = 0,75 + 0,75 = 1,5V$$

$$V_C = V_M - V_{D2} = 1,5 - 0,35 = 1,15V$$

$(V_C = 1,15V > V_B = 0,75V) \Rightarrow$ Transistorul nu se saturează


→ Utilizarea branzetorelui compus

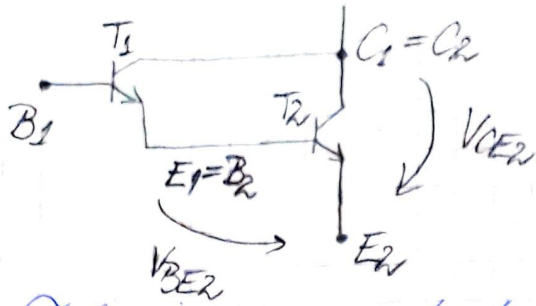

Te nu se mai saturează

→ *Foloxia* ^{sch} *una diade Schottky*

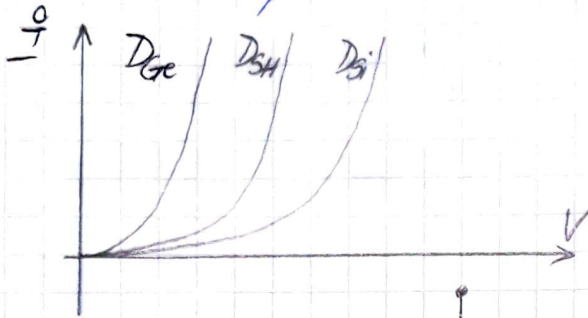- are timpi de comutare foarte foarte mici




$$V_{DSH} = 0.5V$$

$$V_{D_{S1}} = 375V$$

$$V_{BEs} = 0.75V$$

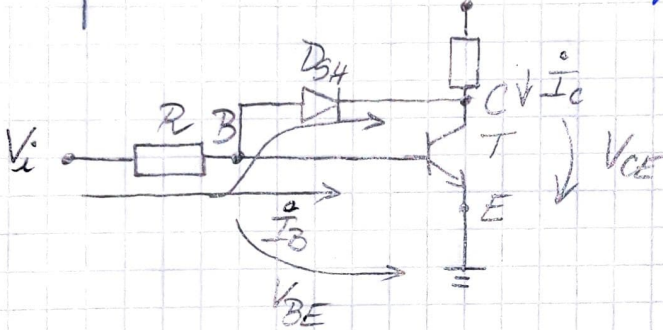
$$V_{CE} = V_{BE} - V_{DS} = 0.75 - 0.5 = 0.25V$$



$$\underline{\underline{I_B \cdot B \geq I_C}}$$

$$\frac{a}{-B} \downarrow \text{di} \frac{a}{-C} \uparrow$$

T să nu se satureze

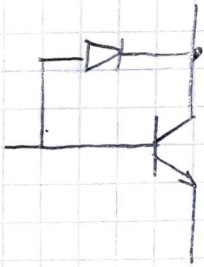 \Rightarrow

Transistorul Schottky

