
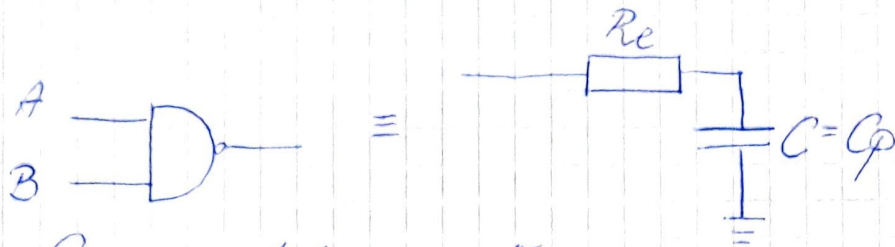


CD - curs 2

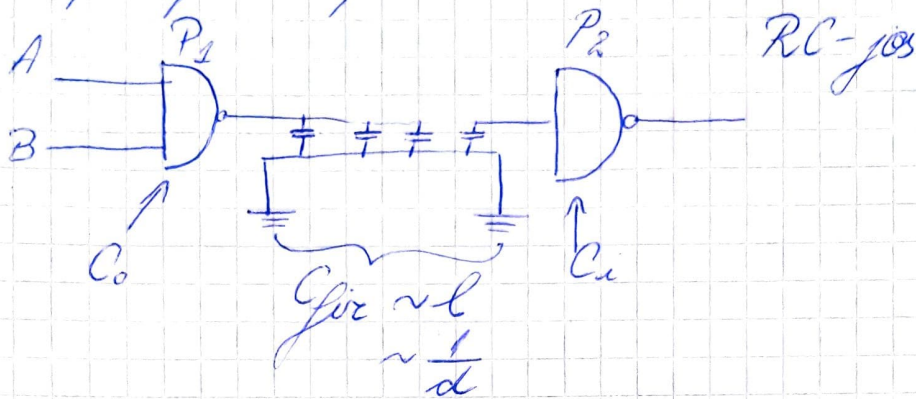

C_p = capacitate parazită



$$C_p = C_o + C_{fir} + \sum C_i$$

$$C_o = 3 + 5 \text{ pF}$$

$$C_i = 3 + 5 \text{ pF}$$

$$C_{fir} = 50 + 100 \text{ pF/m} \rightarrow \text{scăderea gradului de integrare}$$


$$C. i. N - \text{LSI} (1 + 10 \text{ p})$$

$$- \text{MSI} (10 + 100 \text{ p})$$

$$- \text{VSI} (100 + 1000 \text{ p})$$

$$- \text{VLSI} (1000 + 10000 \text{ p})$$

RC tree sus

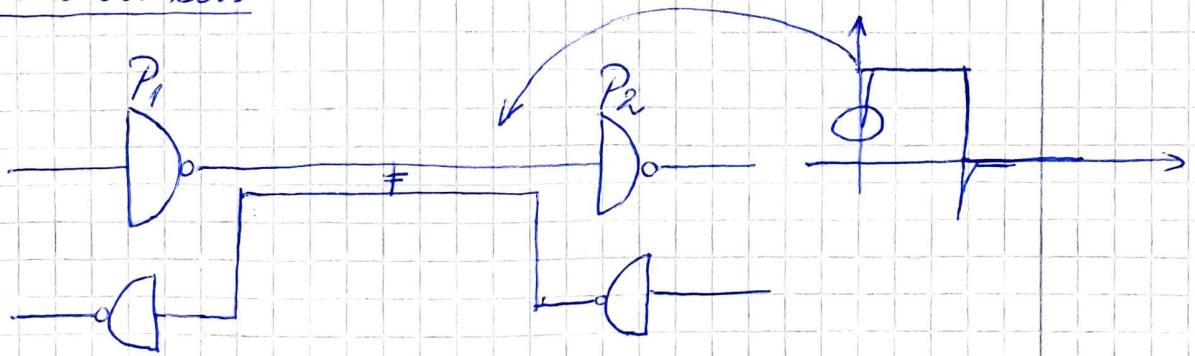


Parametrii statici și dinamici ai dispozitivelor semiconductoare:

- Parametri statici
- Parametri dinamici

Dioda semiconductoră

ex: Si - siliciu -

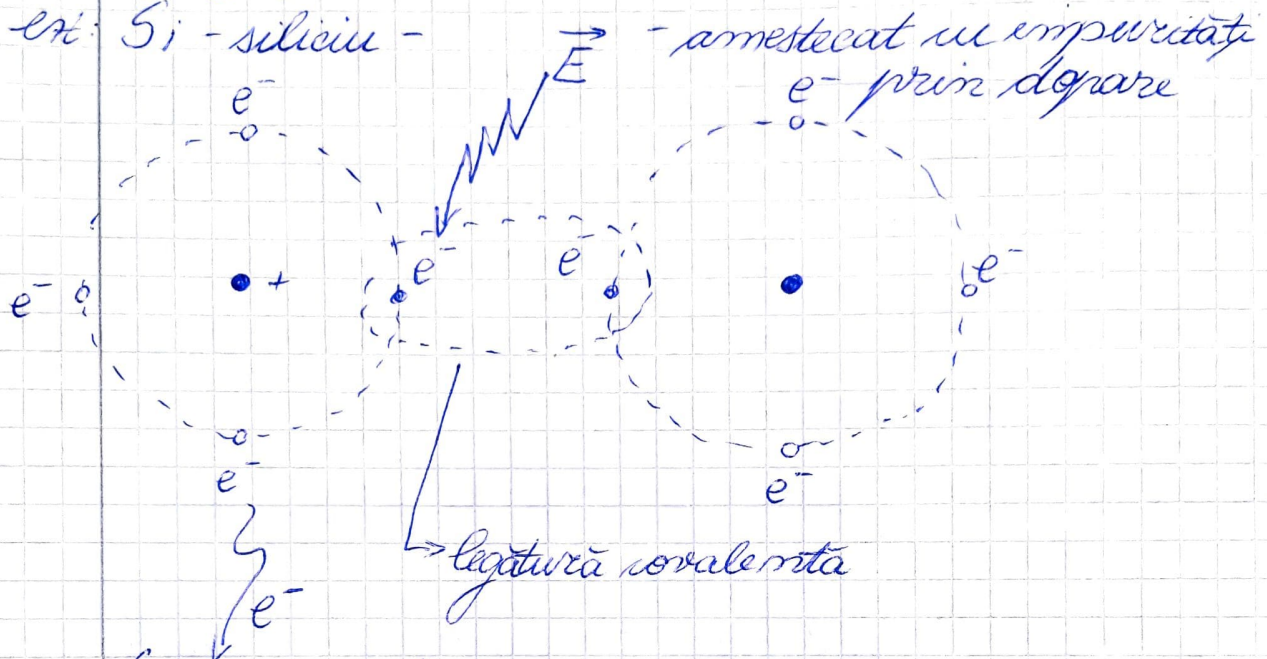


$(-e) + (+\text{gol})$ pereche electron-gol


E externă (energie) poate fi - calorică

- electro-magnetic
 - sub acțiunea radiațiilor luminoase
- electric
magnetic

Apărare $10^{14-20} + 1 \text{ imp.}$

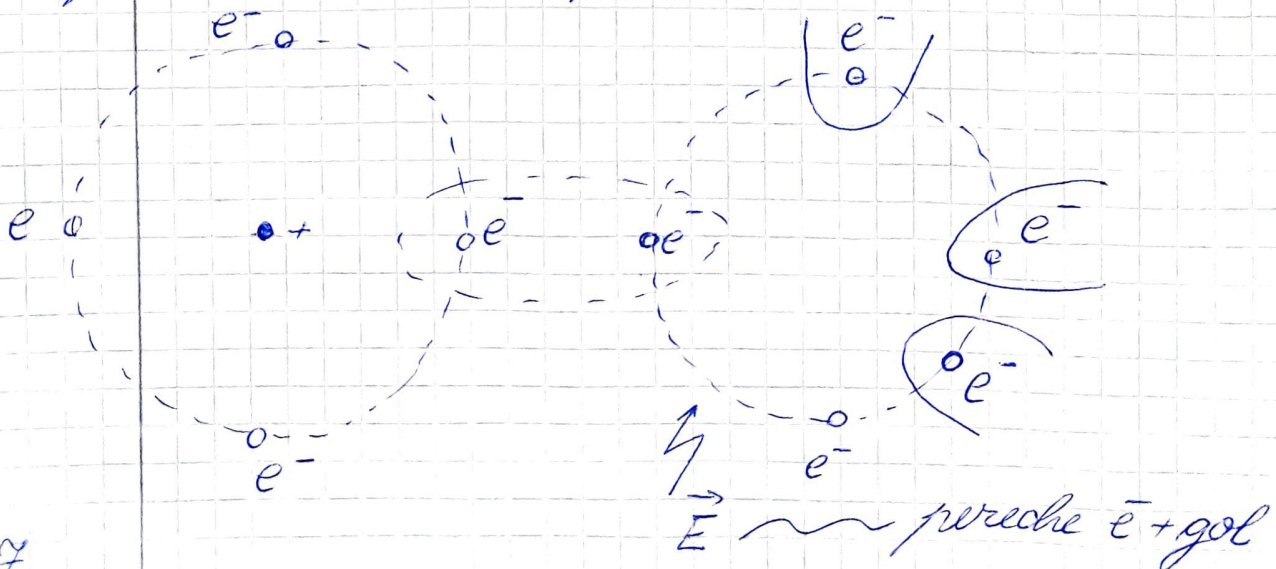

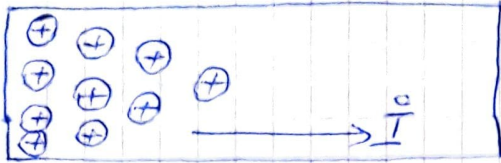
1. Prin distribuția neuniformă a sarcinilor el.



2. Prin aplicarea unui câmp electric exterior

↳ generat de diferența de potențial



Dioda semiconductoră

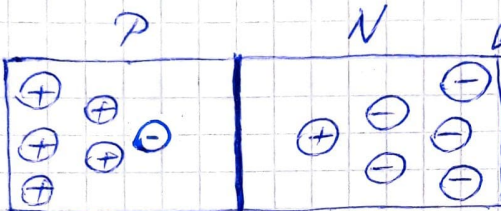


e sunt majoritare
golurile sunt minoritare

↑
↳ jonctiune
golurile sunt majoritare
e sunt sarcini minoritare


Difuziei

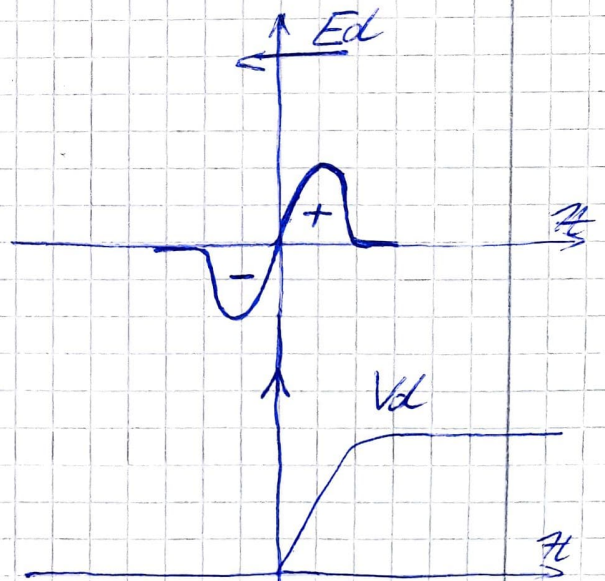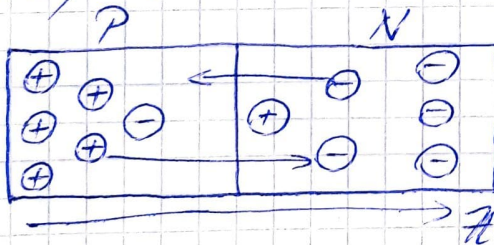



a) aplicăm un câmp electric din exterior

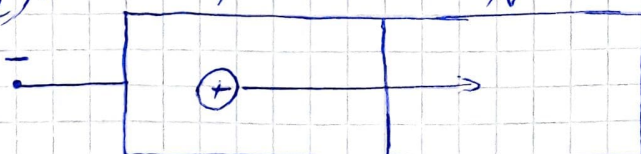

I_0 (saturatie)
(minoritare) ←

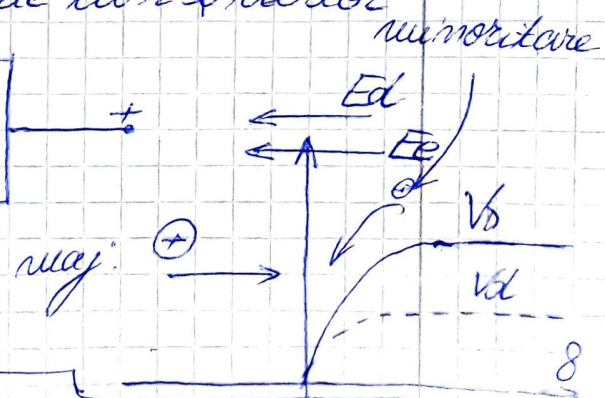

b)

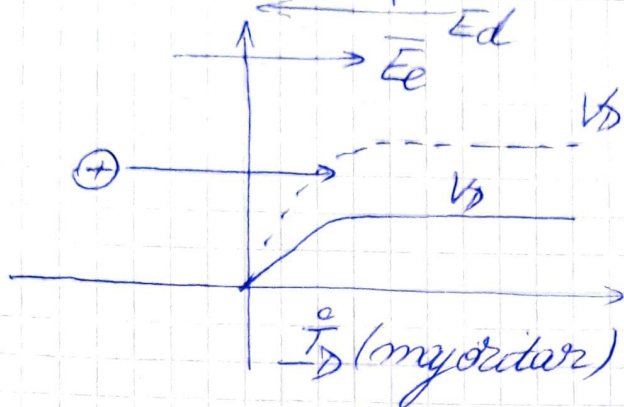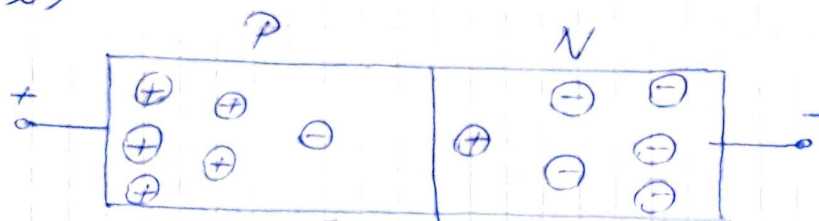



$$I_D = I_0 \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

I_D - currentul prin diodă
 V_D - dif. de potențial la bornele diodă

η $\begin{cases} \sim 2 - \text{Si} \\ \sim 1 - \text{Ge} \end{cases}$

V_T - tens. termică (26mV la 25°)

Caracteristica Volt-Amper

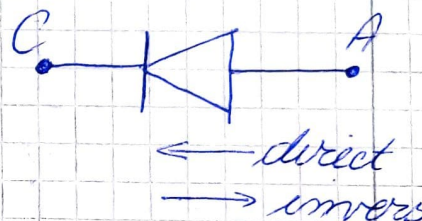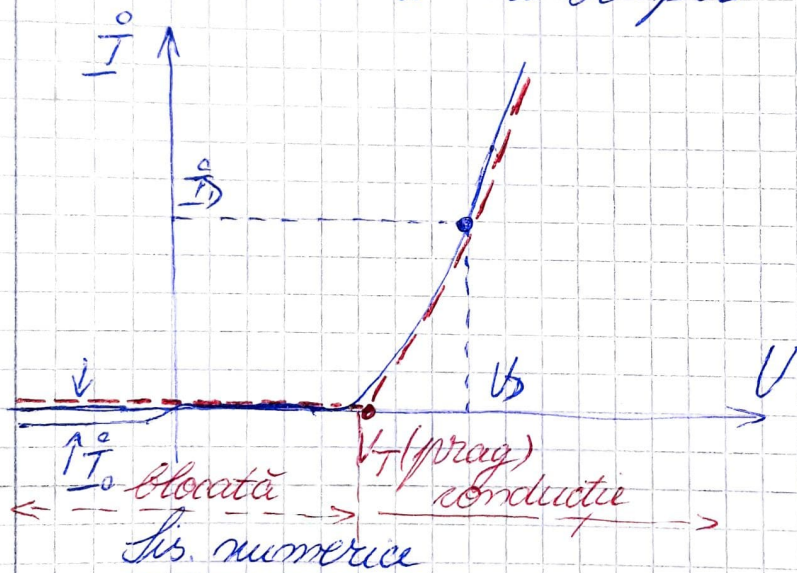

Carare $\begin{cases} I_{\text{mare}}; R_{\text{mică}} \text{ "1"} \\ I_{\text{mic}}; R_{\text{mare}} \text{ "0"} \end{cases}$

R $\begin{cases} \text{închis}; I_{\text{mare}}, R_{\text{mică}} \text{ "1"} \\ \text{deschis}; I_{\text{mic}}, R_{\text{mare}} \text{ "0"} \end{cases}$

Dioda semiconductoră $\begin{cases} \text{conducție (polarizat direct)} \\ I_{\text{mare}}, R_{\text{mică}} \rightarrow \text{"1"} \\ \text{blocată (polarizare inversă)} \\ A(-) \\ C(+) \\ I_{\text{mic}}, R_{\text{mare}} \rightarrow \text{"0"} \end{cases}$

Diode de comutație - folosite în circuite numerice




$$V_f(\text{prag}) \approx 0,6 - 0,65 \text{ V}$$

$$\dot{I}_0 (\text{curent de saturare}) \approx 10 - 20 \text{ nA}$$

$$R_d (\text{directă}) = \frac{U_D}{\dot{I}_D}$$

$$R_i (\text{inversă}) \approx 10 - 20 \text{ M}\Omega$$

$$\dot{I}_0 \approx 1 - 20 \text{ nA}$$

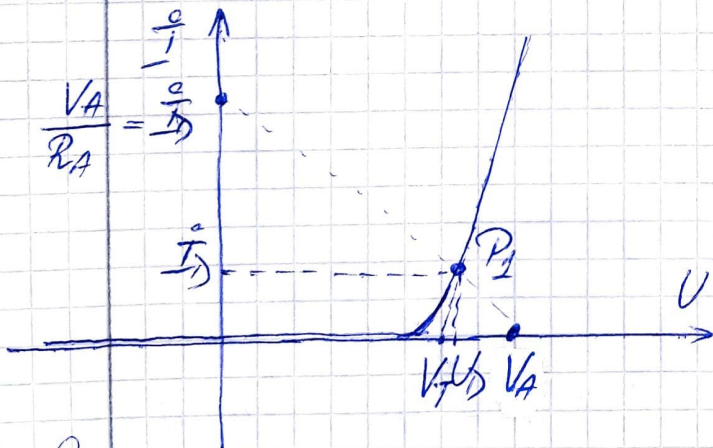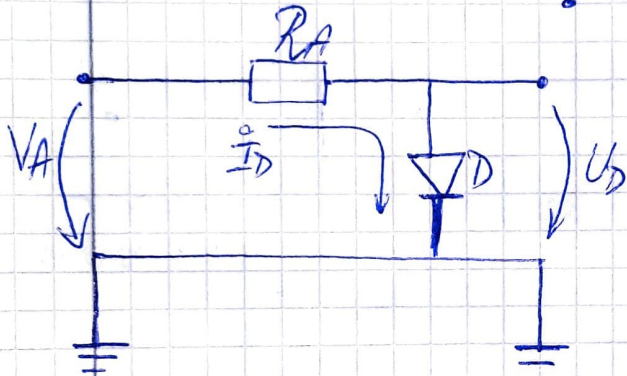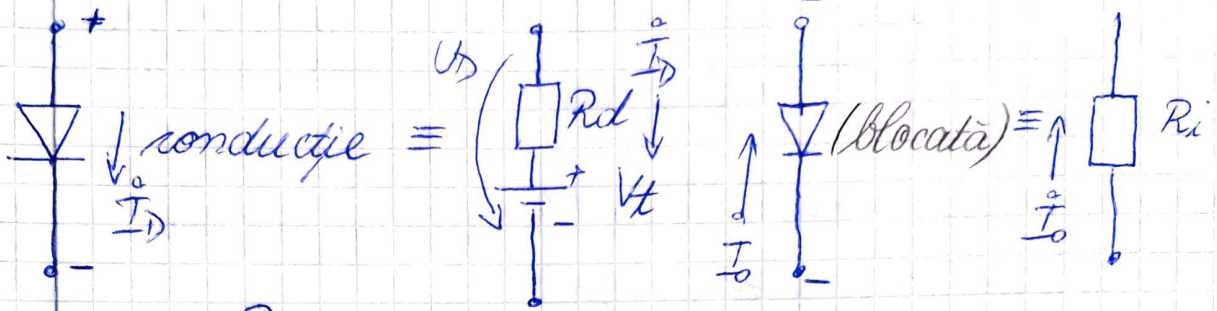

Ecuația de sarcină

$$V_A = R_A \cdot \dot{I}_D + U_D$$


a) pt. $U_D = 0 \rightarrow \dot{I}_D = \frac{V_A}{R_A}$

V_A (int) să se modifice

b) pt. $\dot{I}_D = 0 \rightarrow U_D = V_A$

prin proiectare

Poarta și u diode (3 intrări)

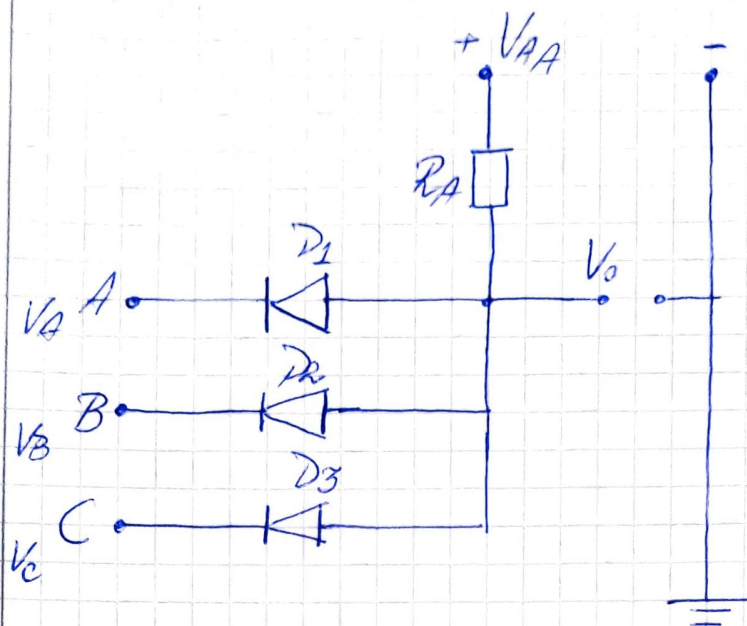

$$V_{AA} > V_H > V_L$$

ex: $V_{AA} = 15V$
 $V_H = 5V$
 $V_L = 0V$
 $2^3 = 8$

a) $V_A = V_B = V_C = V_L$

D_1, D_2, D_3 conducție

$V_0 = V_L + V_T$ și dacă V_T neglijabilă, $V_0 \approx V_L$
 ↳ cădere de prag

b) $V_A = V_B = V_C = V_H$

D_1, D_2, D_3 conducție

$V_0 = V_H + V_T$ și dacă V_T neglijabilă

$V_0 \approx V_H$

c) $V_A = V_L; V_B = V_C = V_H$

$V_B = V_L; V_A = V_C = V_H$

$V_C = V_L; V_A = V_B = V_H$

$V_A = V_B = V_L; V_C = V_H$

6 combinații

↳ D_1 cond. $\rightarrow V_0 = V_A = V_L + V_T \approx V_T$

D_2, D_3 bl.

$V_H = 1 \text{ logic}$ $V_L = 0 \text{ logic}$

V_A	V_B	V_C	V_D
V_L	V_L	V_L	V_L
V_L	V_L	V_H	V_L
V_L	V_H	V_L	V_L
V_L	V_H	V_H	V_L
V_H	V_L	V_L	V_L
V_H	V_L	V_H	V_L
V_H	V_H	V_L	V_L
V_H	V_H	V_H	V_H

V_A	V_B	V_C	V_D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$F = A \cdot B \cdot C \text{ (și)}$$

Dimensionare (proiectarea circuitului și a diode)

m. r. a m. d

- R (\pm toleranță)
- D (variații ale $\underline{i} = f(V)$)
- V_{AA} (tens. de alimentare \pm toleranțe)
- circuitul funcționează la temperaturi diferite
- $\underline{i}_D \sim T(^{\circ}C)$
- încălzire diferită