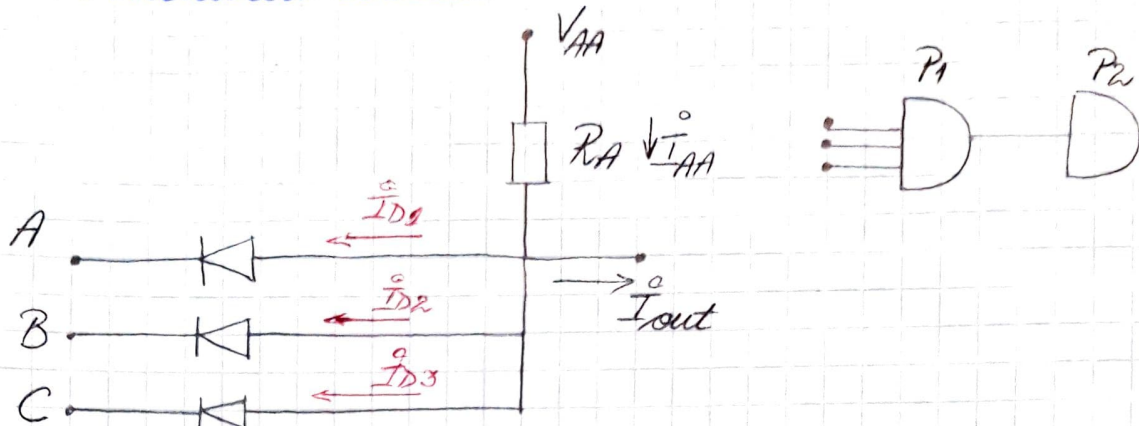


## Practarea virtutii




$$I_{RA} \geq I_{out} = \text{unocut}$$

$$I_{RA} = \frac{V_{AA} - V_o}{R_A}$$

Cazul cel mai defavorabil:  $V_o = V_H$   $V_A = V_B = V_C = V_H$
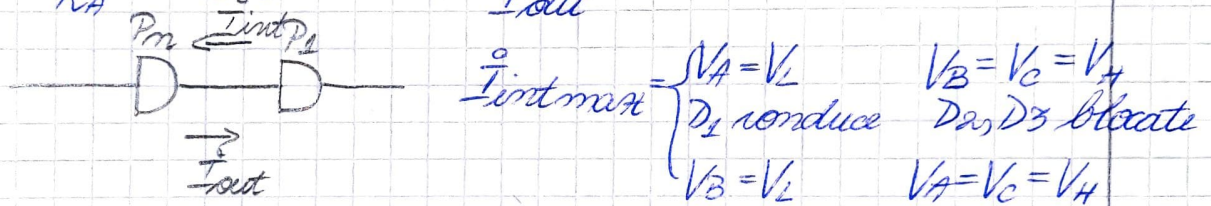
$$\frac{V_{AA} - V_H}{R_A} \geq I_{out} \Rightarrow R_A = \frac{V_{AA} - V_H}{I_{out}}$$



$$I_{int\ max} = \begin{cases} V_A = V_L & V_B = V_C = V_H \\ D_1 \text{ conduce} & D_2, D_3 \text{ blocate} \\ V_B = V_L & V_A = V_C = V_H \end{cases}$$

Pr. să luăm următorul scenariu:  $V_A = V_L$  (0V)

$$V_B = V_C = V_H$$
 (3.5V)

$D_2, D_3$  blocate

$D_1$  conduce

$$I_{D1} = I_{int\ max} = I_{RA} + (n-1)I_o \quad n = \text{nr. de intrări}$$


$I_{int}$  este maxim când:  $V_o = V_L$  sau  $V_A = V_L$

$$\Rightarrow I_{RA} = \frac{V_{AA} - V_L}{R_A}$$

$$I_{int\ max} = \frac{V_{AA} - V_L}{R_A} + (n-1)I_o$$

$$E = \frac{I_{out}}{I_{int}} = \frac{V_{AA} - V_L}{R_A} \cdot \frac{1}{\frac{V_{AA} - V_L}{R_A} + (n-1)I_o} \rightarrow \text{eficiență}$$

$$E \leq 1$$

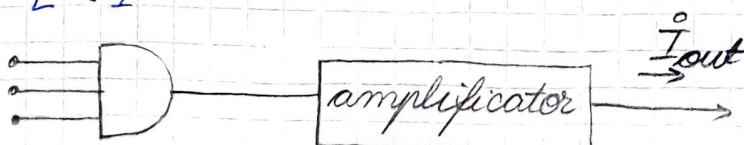



$$V_{AA} = 10V$$

$$R_A = 56 \Omega$$


$$R_i = 100 M\Omega \quad (I_o \approx 0)$$

$$R_D = 20 \Omega$$


$$V_L = 0V$$

$$V_H = 5V$$

$$V_o = ?$$

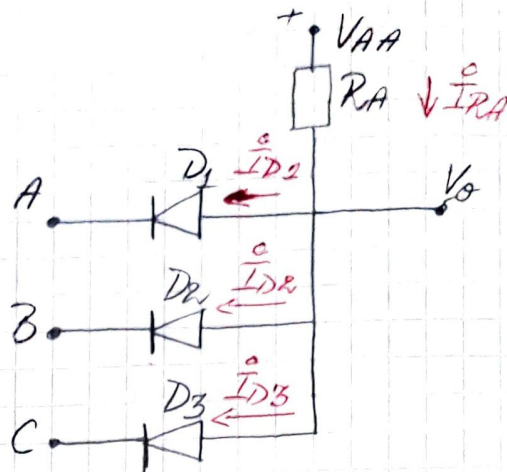

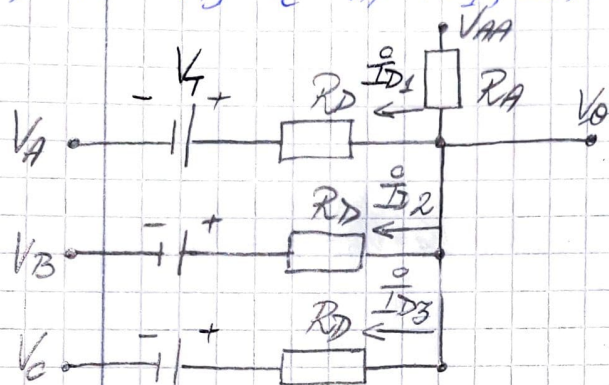a)  $V_A = V_B = V_C = V_H$  ( $D_1, D_2, D_3$  cond.)



$$\overset{\circ}{I}_{RA} = \overset{\circ}{I}_{D1} + \overset{\circ}{I}_{D2} + \overset{\circ}{I}_{D3} \quad (1)$$

$$\overset{\circ}{I}_{RA} = \frac{V_{AA} - V_o}{R_A}$$

$$\overset{\circ}{I}_{D1} = \frac{V_o - V_T - V_A}{R_D}$$

$$\overset{\circ}{I}_{D2} = \frac{V_o - V_T - V_B}{R_D}$$

$$\overset{\circ}{I}_{D3} = \frac{V_o - V_T - V_C}{R_D}$$


$$\Rightarrow \frac{V_{AA} - V_o}{R_A} = \frac{V_o - V_T - V_A}{R_D} + \frac{V_o - V_T - V_B}{R_D} + \frac{V_o - V_T - V_C}{R_D} \quad V_A = V_B = V_C = V_H = 5$$

$$\Rightarrow V_o = 5,62V$$

b)  $V_A = V_C = V_B = V_L = 0 \Rightarrow V_o = 0,618V$  (la fel ca la a))

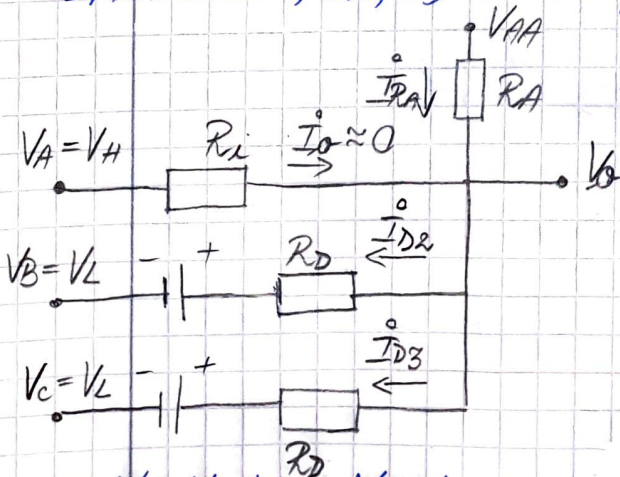c)  $V_A = V_H$ ;  $V_B = V_C = V_L$

$D_1$  blocată;  $D_2, D_3$  conductue  $\overset{\circ}{I}_{RA} = -\overset{\circ}{I}_o + \overset{\circ}{I}_{D2} + \overset{\circ}{I}_{D3}$



$$\overset{\circ}{I}_{RA} = \frac{V_{AA} - V_o}{R_A}$$

$$\overset{\circ}{I}_{D2} = \frac{V_o - V_T - V_B}{R_D}$$

$$\overset{\circ}{I}_{D3} = \frac{V_o - V_T - V_C}{R_D}$$

$$V_B = V_C = V_o = 0V$$

$$\Rightarrow V_o = 0,628V$$

d)  $V_A = V_B = V_H$   $V_C = V_L$   $D_1, D_2$  blocată  $D_3$  conductue  $\overset{\circ}{I}_{RA} = \overset{\circ}{I}_{D3}$


$$\overset{\circ}{I}_{RA} = \frac{V_{AA} - V_o}{R_A} \quad \overset{\circ}{I}_{D3} = \frac{V_o - V_T - V_C}{R_D} \quad V_C = 0V \Rightarrow V_o = 0,656V$$




$$V_o = V_i \begin{cases} = V_L \\ = V_H \end{cases} + V_T$$

Panta și introduce o deplasare de nivel cu tensiunea de prag  $V_T$  pozitivă (mai mare decât  $V_i$ )

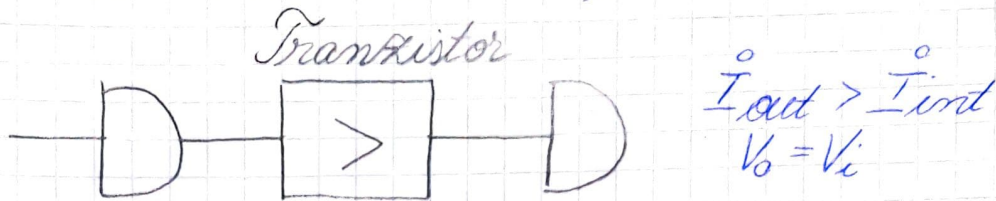Compatibilitatea nivelurilor de tensiune între intrare și ieșire  $V_o \approx V_i$  ( $V_o = V_B = V_C = \dots$ )



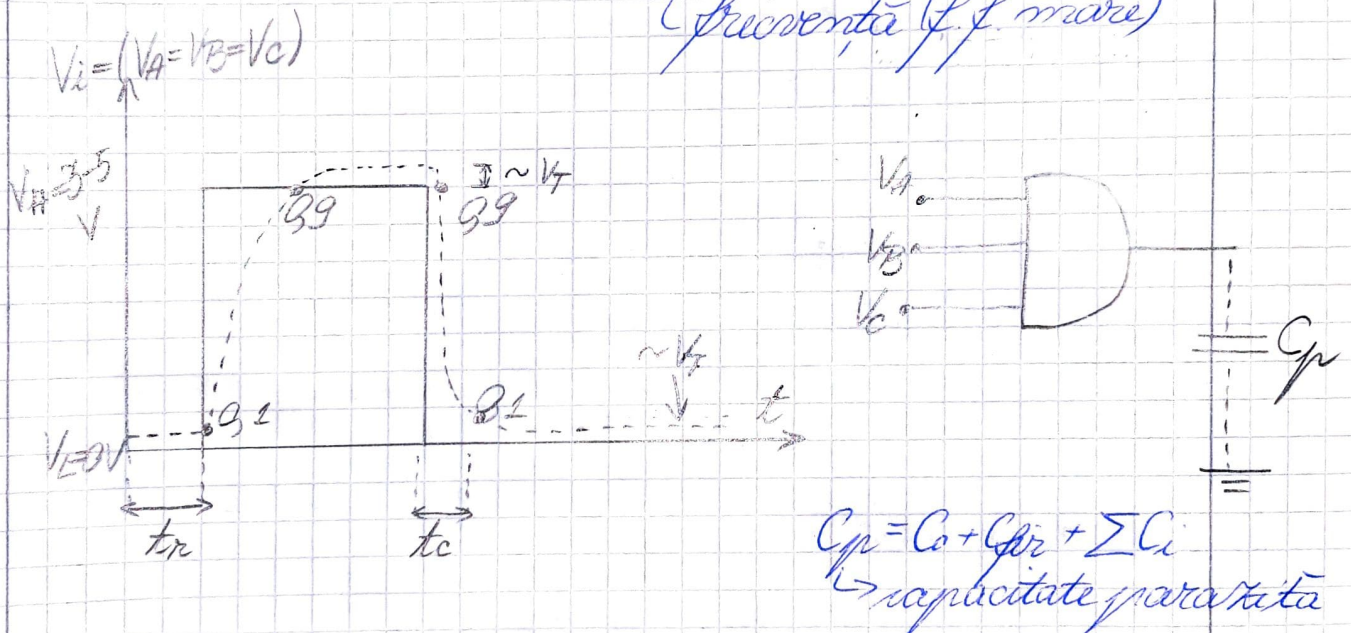Parametri dinamici { timp (f. f. mic)  
frecvență (f. f. mare)



$$t_r = \tau \ln \frac{V_H - 0.1(V_H - V_L)}{V_H - 0.9(V_H - V_L)}$$

$$t_r = \tau \ln \frac{V_H - 0.1 \cdot V_H}{V_H - 0.9 \cdot V_H} = \tau \cdot \ln 9 \approx 2.2 \tau$$

$$\tau = R_A \cdot C_p$$

$$t_r = R_A \cdot C_p \cdot \ln 9$$

$$t_f = \tau_1 \ln \frac{V_L - 0.9(V_H - V_L)}{V_L - 0.1(V_H - V_L)} \quad V_L = 0 \text{ V}$$

$$t_f = \tau_1 \ln 9, \text{ unde } \tau_1 = R_D \cdot C_p$$


$$t_f = 2.2 \cdot R_D \cdot C_p \ll t_r, \text{ deoarece } R_A \gg R_D$$



# SAU cu diode

$$|V_{00}| > V_H > V_L$$

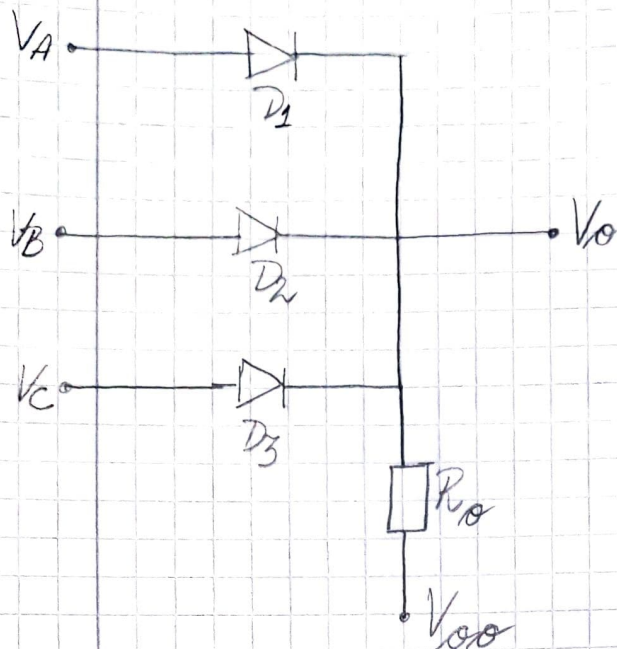ex:  $V_{00} = -10V$   $V_H = 3V$   $V_L = 0V$



## A) Funcționarea logică

a)  $V_A = V_B = V_C = V_H$

$D_1, D_2, D_3$  în conducție  $\Rightarrow V_o = V_i - V_T$  }  $V_o = V_i = V_H$   
 Dacă  $V_T$  se neglijează

b)  $V_A = V_B = V_C = V_L$

$D_1, D_2, D_3$  în conducție  $\Rightarrow V_o = V_i - V_T$  }  $\Rightarrow V_o \approx V_i = V_L$   
 Dacă  $V_T$  neglijeabilă

c) Dacă la cel puțin o intrare avem  $V_H$

- Fie  $V_A = V_H$ ;  $V_B = V_C = V_L$

$D_1$  cond  $\rightarrow V_o = V_H - V_T \approx V_H \Rightarrow D_2, D_3$  blocate

$V_A$	$V_B$	$V_C$	$V_o$
$V_L$	$V_L$	$V_L$	$V_L$

$V_A$	$V_B$	$V_C$	$V_o$
$V_H$	$V_H$	$V_H$	$V_H$

$V_L$   $V_L$   $V_H$   $V_H$

$V_L$   $V_H$   $V_L$   $V_H$

$V_L$   $V_H$   $V_H$   $V_H$

$V_H$   $V_L$   $V_L$   $V_H$

$V_H$   $V_L$   $V_H$   $V_H$

$V_H$   $V_H$   $V_L$   $V_H$

$$2^3 = 8$$

$V_H \rightarrow "1"$


$V_L \rightarrow "0"$



A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$f = A + B + C$$

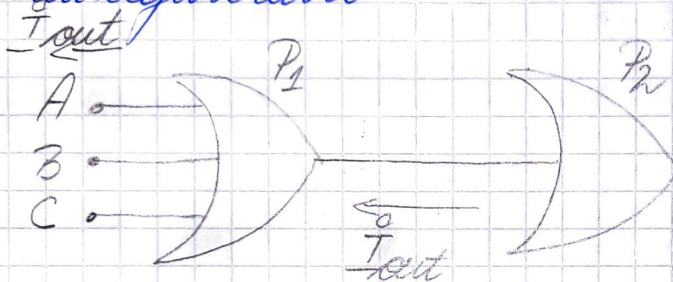② Dimensionarea circuitului (proiectare) → cazul cel mai defavorabil




$$\bar{I}_{Ro} \geq \bar{I}_{out} \text{ (unuscat de dată de proiectare)}$$

$$\bar{I}_{Ro} = \frac{V_o + V_{cc}}{R_o} = \frac{V_o + V_{cc}}{R_o}$$

cazul cel mai defavorabil →  $V_o = V_L$  ( $V_A = V_B = V_C = V_L$ )

$$\frac{V_L + V_{cc}}{R_o} \geq \bar{I}_{out}$$
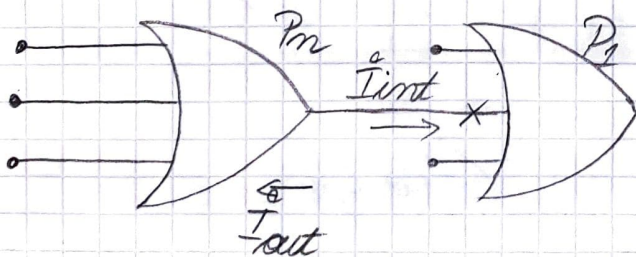
$$R_o \leq \frac{V_{cc} + V_L}{\bar{I}_{out}}$$



$\bar{I}_{int max}$  { doar intrarea folosită este pe nivelul de tensiune maximă, adică  $V_i = V_H$   
și celelalte intrări sunt pe nivelul cel mai mic

$$\text{fie } V_A = V_H; V_B = V_C = V_L$$

$D_1$  and  $D_2, D_3$  bl.

$$\text{avem } \bar{I}_{D1} = \frac{V_i - V_H - V_o}{R_D}$$


$$\bar{I}_{D2} = \bar{I}_{D3} = -\bar{I}_o$$



$$\dot{I}_{int\ max} = \dot{I}_{R0} + (n-1) \dot{I}_0 = \frac{V_0 - A V_{cc}}{R_0} + (n-1) \dot{I}_0$$



$$\dot{I}_{int\ max} = \frac{V_H + V_{cc}}{R_0} + (n-1) \cdot \dot{I}_0$$
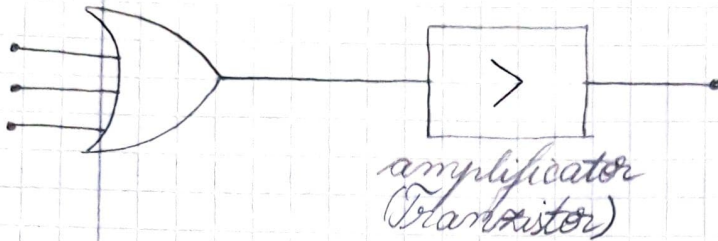
$$E = \frac{\dot{I}_{out}}{\dot{I}_{int}} = \frac{V_{cc} + V_L}{R_0} \cdot \frac{1}{\frac{V_{cc} + V_H + (n-1) \dot{I}_0}{R_0}}$$



- reface min de tens. de la iesire
- compatibile  $V_i = V_o$
- $E > 1$

$$V_A = V_B = V_L = V_i$$

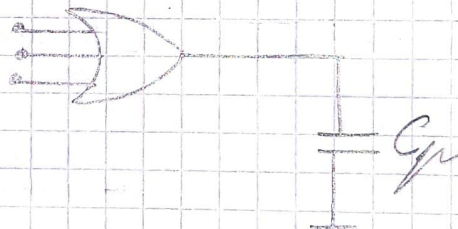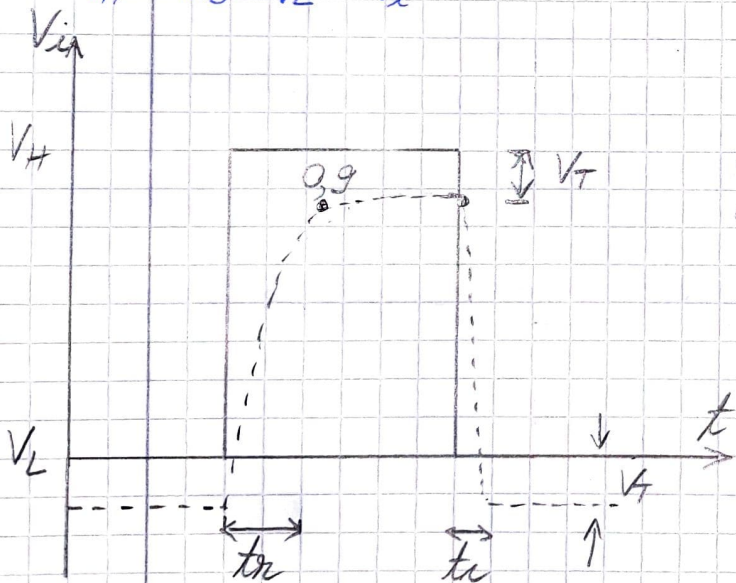

$$C_p = C_0 + C_{for} + \sum C_i$$

$$t_c = \tau \ln \frac{-V_{cc} - 0.9(V_H - V_L)}{-V_{cc} - 0.1(V_H - V_L)} \quad \tau = R_0 \cdot C_p$$

$$V_L = 0V \Rightarrow t_c = R_0 \cdot C_p \cdot \ln \frac{V_{cc} + 0.9V_H}{V_{cc} + 0.1V_H}$$

$$t_r = \tau_1 \ln \frac{V_H - 0.1(V_H - V_L)}{V_H - 0.9(V_H - V_L)} \quad V_L = 0$$


$$t_r = \tau_1 \ln 9, \text{ unde } \tau_1 = R_D \cdot C_p$$

# Tranzistorul bipolar

## A) funcționare

$$\vec{I}_C = \vec{I}_{C0} + \alpha \vec{I}_E$$

$$\alpha = (0,9 \div 0,99) \vec{I}_E$$

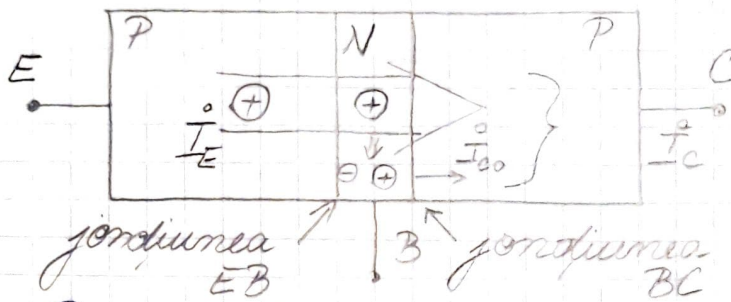

Base - substratul din mijloc

- slab dopat cu impurități
- cantitate mică de sarcini libere


Emiterul - puternic dopat cu impurități

- cantitate mare de sarcini libere

Colectorul - slab dopat cu impurități

- cantitate mică de sarcini libere

### a) joncțiunea BC polarizare inversă

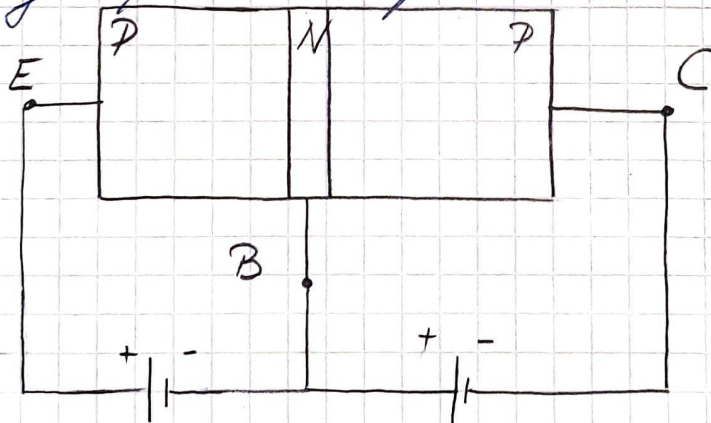

BC polarizare inversă

$\vec{I}_{C0}$  - curent de colector rezidual

- sarcini minoritare din B
- saturat (limitat la valoare)

### b) joncțiunea BE polarizare directă

- conținut mare de sarcini, majoritatea din  $\vec{I}_E$