

# CD-CURS 4

$$\underline{\dot{I}}_C = \alpha \cdot \underline{\dot{I}}_E + \underline{\dot{I}}_{CO}$$


Bipolar

Param. tr. bipolar


statici  
dinamici

$$\underline{\dot{I}}_E = \underline{\dot{I}}_B + \underline{\dot{I}}_C$$



NPN

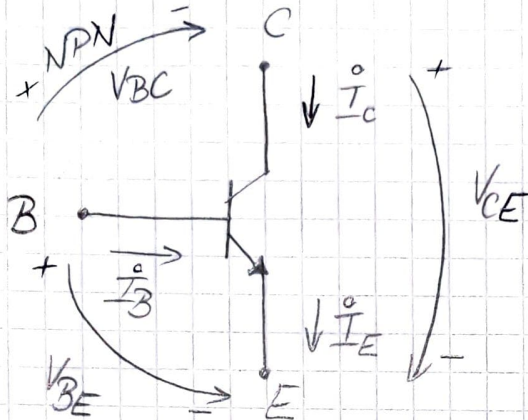

PNP

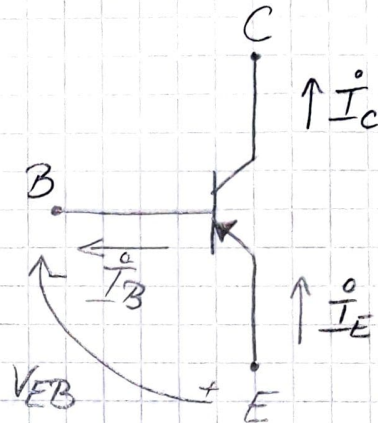


Conexiune BC

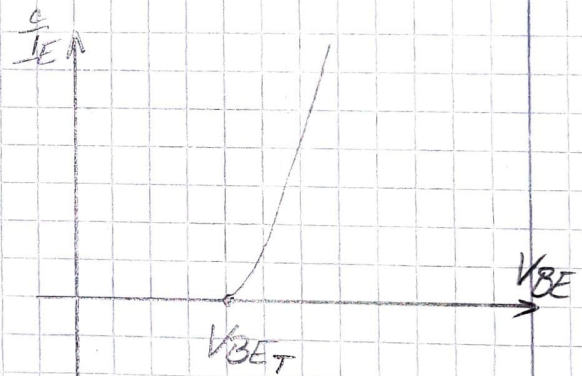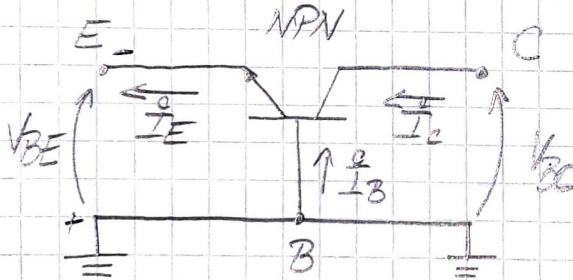

Intrare  $\underline{\dot{I}}_E, V_{BE}$   
Iesire  $\underline{\dot{I}}_C, V_{BC}$

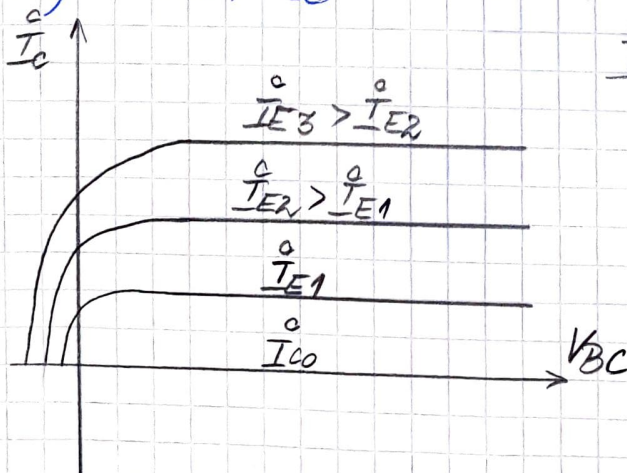↳ caracteristica de iesire in  
conexiune BC





$$\underline{\dot{I}}_C = \alpha \cdot \underline{\dot{I}}_E + \underline{\dot{I}}_{CE}$$

$$\alpha = \frac{\underline{\dot{I}}_C}{\underline{\dot{I}}_E} < 1$$

$$\alpha = 0,9 \div 0,99$$

↳ factor de  
r.c.

in

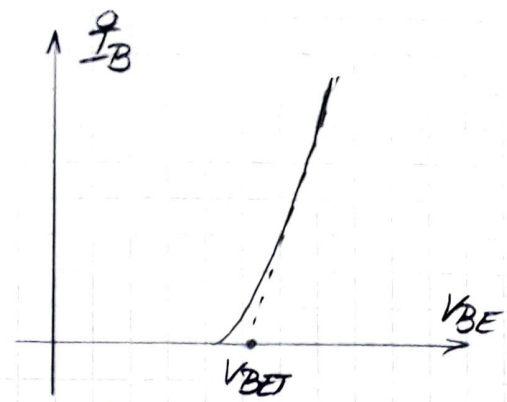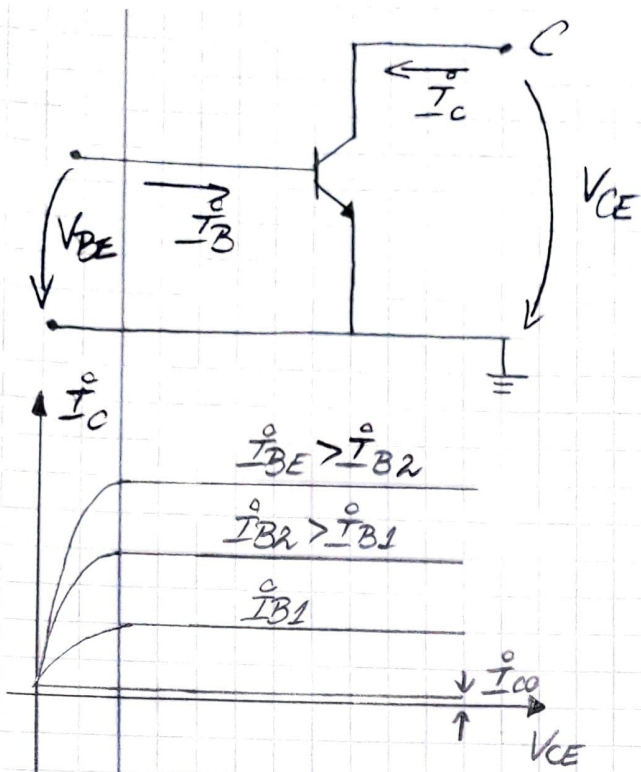

↳ Caracteristica de intrare pt. conexiunea în EC

↳ Caracteristica de ieșire a în conex. EC

$I_C$  depinde comandat-consolidat

1)  $I_B$  (EC)

2)  $I_E$  (BC)

3)  $V_{BE}$

$\frac{I_C}{I_B} = \beta$   $\beta = \frac{I_C}{I_B} \gg 1$  factor de amplificare în c.c. pt. conex. EC

$I_E = I_C + I_B$   $\frac{I_E}{I_C} = 1 + \frac{I_B}{I_C}$   $\frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$

$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$   $\alpha = 1 + \beta$

ex:  $\alpha = 0,98$   $\beta = \frac{0,98}{1 - 0,98} \approx 50$


Conexiuni: (BC) (EC)

Indiferent de conexiune transistorul e un generator de  $I_C$

1)  $I_B$  (EC) și  $V_{BE}$

2)  $I_E$  (BC) și  $V_{BE}$



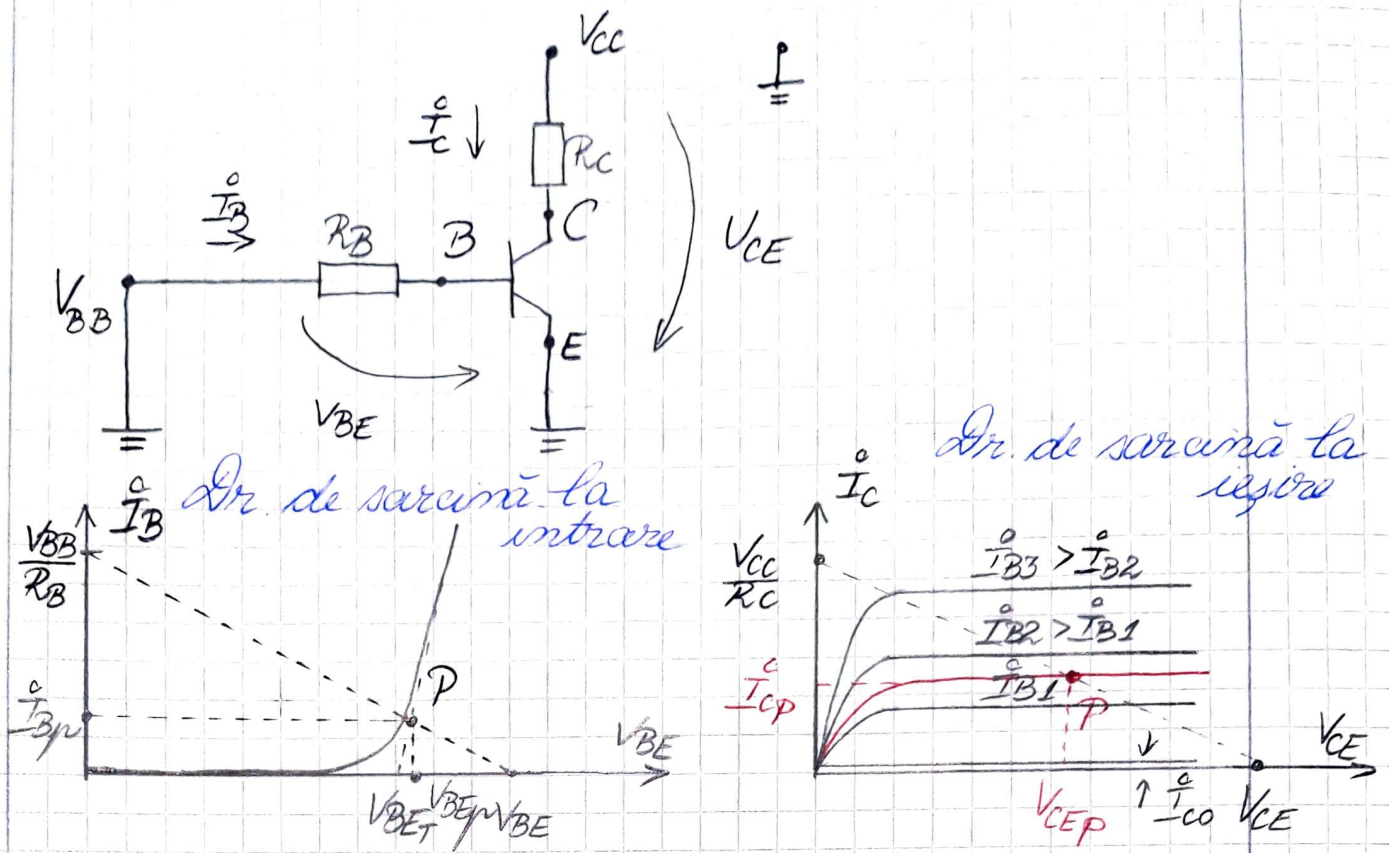

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$\begin{cases} V_{BE} = 0 \rightarrow I_B = \frac{V_{BB}}{R_B} \\ I_B = 0 \rightarrow V_{BE} = V_{BB} \end{cases}$$

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}$$

$$\begin{cases} V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \\ I_C = 0 \rightarrow V_{CE} = V_{CC} \end{cases}$$

Regimurile de funcționare a tranzistorului bipolar  
Tranzistorul are două jonctiuni (NPN)

• jonctiunea BE

• jonctiunea BC

① jonct. BE  
pol. inv.

jonct. BC  
pol. inv.

$$I_C = \alpha \cdot I_E + I_{CO}$$

REGIM - BLOCAT  
la m. mică varia-  
ție a curen-  
tului de colector,

② pol. directă pol. inv.

ACTIV

③ BC  $I_C = \alpha \cdot I_E + I_{CO} \rightarrow$  repetor  
emitor


④ EC  $I_C = \beta \cdot I_B \rightarrow$  amplificator

③ pol. invers pol. direct

REGIM - INVERS
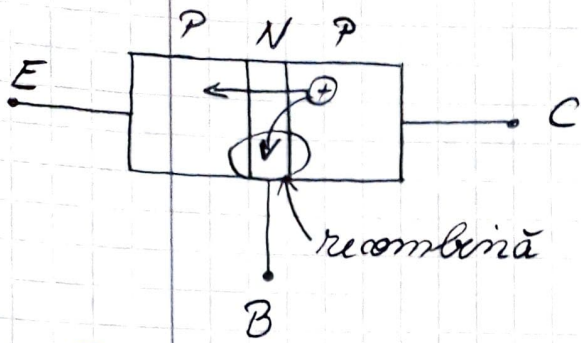
$$I_{Ei} = \alpha_i \cdot I_{Ci} + I_{EO}$$






stabilizat cu impurități  
 $\alpha_i = 0,02 \div 0,5$

④ pol. direct pol. direct REGIM-SATURAT

$I_c$  - limitat (are valoare maximă)

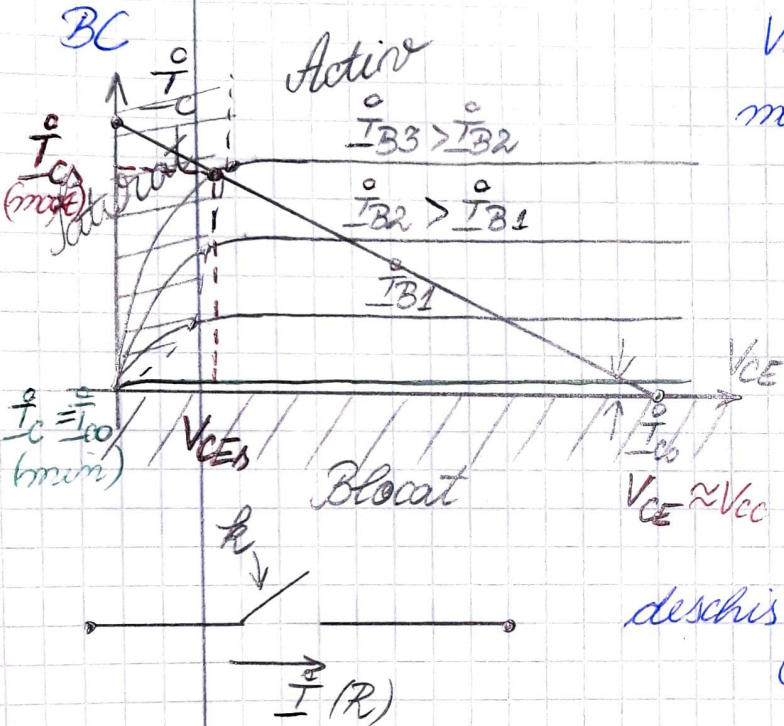$V_{BE} \approx \text{at.}$ ;  $V_{CE} \approx \text{at.}$   
 $\downarrow$   
 $\text{max}(0,75V) \rightarrow \text{min}(0,1 \div 0,2V)$



deschis  $\begin{cases} I_c = 0 \\ R \rightarrow \infty \end{cases}$


închis  $\begin{cases} I_c \rightarrow \infty \\ R = 0 \end{cases}$

saturat  $\begin{cases} I_{c \text{ max}} = I_{CS} (R_{CE} \Rightarrow 0) \\ V_{CE} = V_{CEs} = 0,1 \div 0,2V \rightarrow "0"$

blocat  $\begin{cases} I_c \Rightarrow 0 = I_{C0} (\text{f. mic}) \\ V_{CE \text{ max}} = V_{CC} \rightarrow "1"$

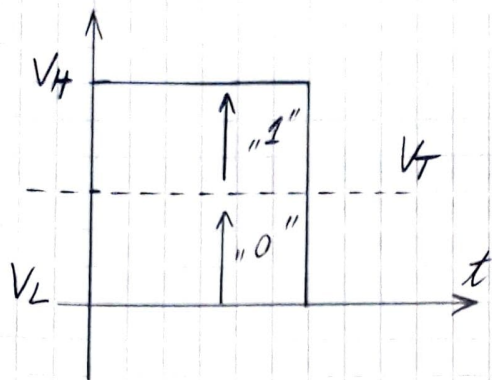$V_{CE} = V_0$   
 $\downarrow$   
 $V_{CE \text{ min}} \approx 0V \rightarrow "0" \text{ logic}$   
 $V_{CC \text{ max}} \rightarrow "1" \text{ logic}$





### Analiza regimului blocat

① Transistor e în conexiune BC

$$\dot{I}_C = \alpha \cdot \dot{I}_E + \dot{I}_{CO}$$

$$\dot{I}_E = 0 \text{ mA} \rightarrow V_{BE} = 0$$

② Transistorul e în conexiune EC

$$\dot{I}_C = \alpha \cdot \dot{I}_E + \dot{I}_{CO}$$

$$\dot{I}_E = \dot{I}_C + \dot{I}_B$$

$$\dot{I}_C = \alpha (\dot{I}_C + \dot{I}_B) + \dot{I}_{CO} \Leftrightarrow \dot{I}_C = \frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \dot{I}_B + \frac{\dot{I}_{CO}}{1-\alpha}$$



$$\dot{I}_B = 0$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{I}_{CO}}{1-\alpha} = f.f. \text{ mare față de } \dot{I}_{CO}$$

$$\text{Dar } \alpha = 0,9 \div 0,99$$

Soluția are forma

$$\dot{I}_B = -\dot{I}_{CO}$$

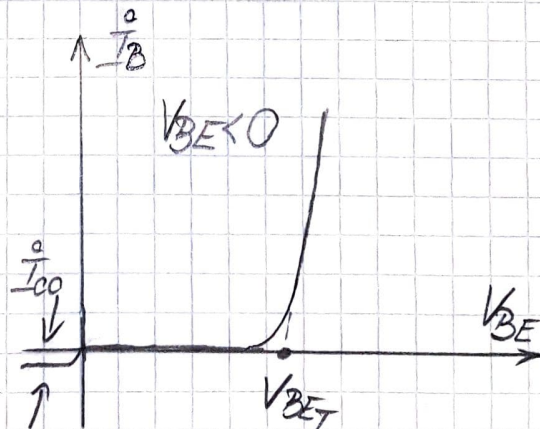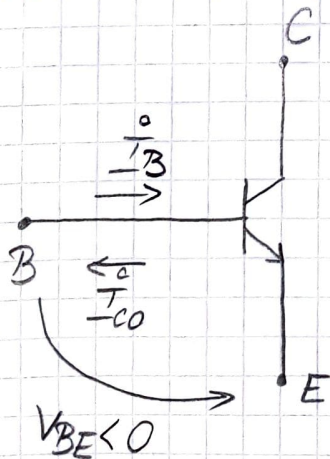

BC  $V_{BE} = "0"$

EC  $V_{BE} < "0"$   $V_{BE} \leq 0V$

Transistoare de comutație  $\dot{I}_{CO} = \text{mA}$

$$V_{BE_T} = 0,6 \div 0,65V \text{ (Si)}$$